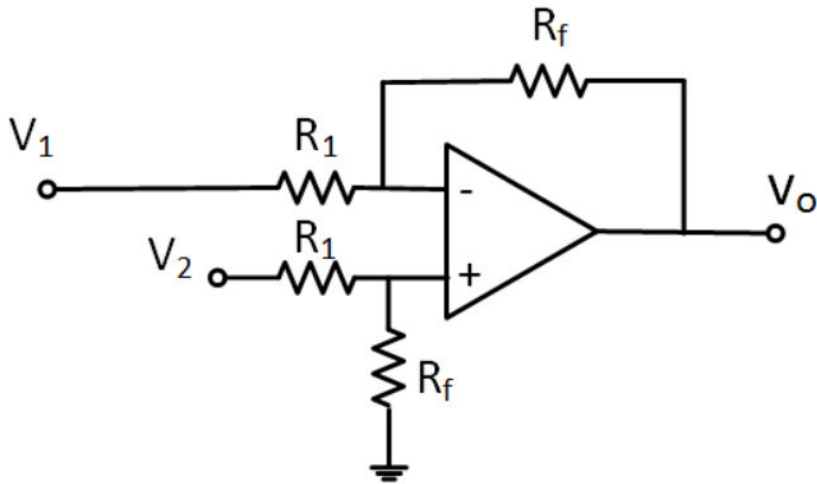


Problem 2.3.2



Given the above circuit, where:

- $R_1 = 5k\Omega$
- $R_f = 10k\Omega$
- $v_1 = 10V$
- $v_2 = 12V$

What is the value of v_o ?

While

$$v_o = \frac{R_f}{R_1} \times (V_2 - V_1)$$

Therefore

```
R1 = 5e3;  
Rf = 10e3;  
v1 = 10;  
v2 = 12;  
v_o = (Rf/R1)*(v2 - v1)
```

$$v_o = 4$$

$$v_o = 4V$$